ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM419 Mikroişlemciler

Güz 2022

Proje Adı	Yüksek Sıca	Yüksek Sıcaklık ve Nemde Uyarım ve Optimal Sıcaklık İçin İstenilen		
	Zamanda C	Zamanda Ortam Soğutucu		
Proje Grp No	I-8	Tarih	10.01.2023	
Proje Grup	1) 1801061	1) 180106106006, Doğan-Nalçacı		
(No, Ad-Soyad)	2) 1801061	2) 180106106061, Uğurcan-Doğan		
	3) 1801061	3) 180106106062, Erkan-Doğan		

	Talimat Veren	Talimat Alan
Malzeme Temini	Uğurcan Doğan	Erkan Doğan
Tasarım Yapılması	Doğan Nalçacı	Uğurcan Doğan
Yazılım yapılması	Erkan Doğan	Doğan Nalçacı
Sonuç Kaydetme	Doğan Nalçacı	Erkan Doğan


	Talimat Alan/Veren
Uygulama Genel	Grupta görev dağılımı eşit bir şekilde yapılarak gerekli uygulamalar
Değerlendirmesi	gerçekleştirildi ve rapor haline getirildi. Projemiz ilk düşünüldüğünde sıcaklık
ve Yorumlanması	ölçümü ve fan ile manuel kontrol ile soğutulması olarak planlandı. Son şekline getirildiğinde sıcaklık artışıyla anlık fan hızı otomatik olarak yükseltildi ve kesme olarak acil durum butonu yerleştirilerek fan durdurulup sesli ve ışıklı uyarı verilmesi sağlandı. Sistem yazılımı ve tasarımı planlandığı gibi yapılarak proje istenilen şekilde gerçekleştirildi.

PROJE ADI: Yüksek Sıcaklık ve Nemde Uyarım ve Optimal Sıcaklık İçin İstenilen Zamanda Ortam Soğutucu


- 1-AMAÇ VE HEDEFLER: Sıcaklık faktörünün önemli olduğu spesifik ortamlarda optimal sıcaklık değerinin sağlanması için fan yardımıyla ortam ısısının sabit tutulması amaçlanmaktadır. Projemizde kullanılan DHT sıcaklık sensörü ile anlık değerler alınmaktadır. Sıcaklığın yükselmesi durumunda soğutucu olarak kullanılan fan, kontrolcü yardımıyla hızını sıcaklık değeriyle doğru orantılı olarak arttırıp azaltmaktadır. Sıcaklık değeri belirlediğimiz kritik sıcaklık limitine ulaştığında, sistem ışıklı uyarı verip, fan maksimum düzeyde çalışmaktadır. Sistemimizde yangın durumunda acil durum butonu kullanılmaktadır. Acil durum butonuna basıldığında yangının yayılmasını önlemek amaçlı, fan durmakta ve sistem sesli ve ışıklı uyarı vermektedir. Butona tekrar basıldığında sistem normal işleyişine geri dönmektedir.
 - Projemizde, Arduino Uno kartının ATmega328 (8-bit) SRAM: 2KB işlemcisi kullanılmıştır. Bulundukları elektronik yapıların beyni olan mikroişlemciler, bağlı oldukları mekanizmanın kontrolünü sağlamakla görevlidirler. Sistemimizde mikroişlemci kullanılmasının nedeni, sıcaklığa bağlı anlık olarak fan hızı artışı ve bu artışa bağlı uyarım ve kontrolün yapılmasıdır.
 - Sistemimizde en az iki giriş ve çıkış kullanılmıştır. Giriş elemanlarımız; sıcaklık değeri ve butondur. Çıkış elemanlarımız; dc motor(fan), led, buzzer ve lcd ekrandır.
 - Sistemimizde kesme olarak buton kullanılmıştır. Nedeni yangın gibi acil bir durumda butona basılarak, alevlerin yayılmasını önlemek için fan durdurulmuştur ve tahliye için aynı anda sesli ve ışıklı uyarı verilmiştir.

2-TASARIM:

Aşağıda Şekil.2.1 ve Şekil.2.2'de proje akış şeması ve Fritzing devre şeması verilmektedir.

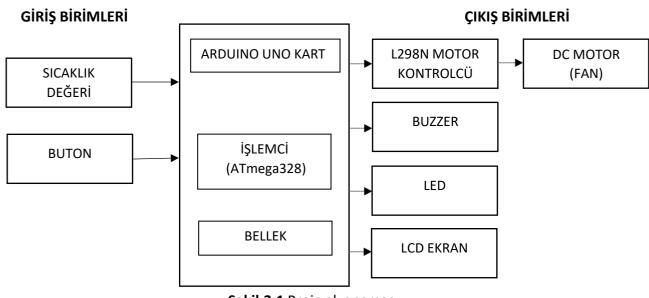

Şekil.2.1 Proje akış şeması

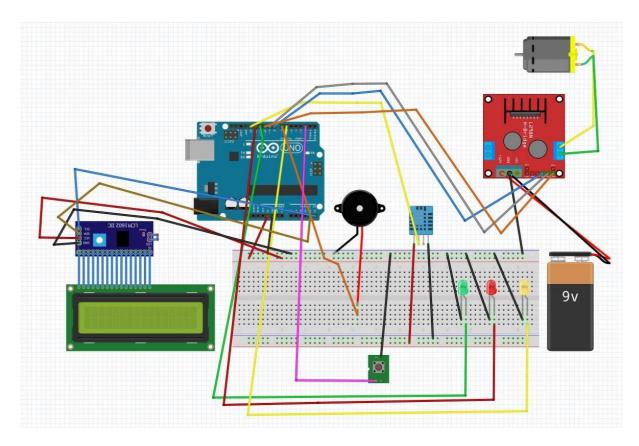

Şekil.2.2 Fritzing devre şeması

3-DONANIM:

Arduino uno: Arduino / Genuino Uno, bir bilgisayar, başka bir Arduino/Genuino kartı veya diğer mikrodenetleyicilerle iletişim kurmak için bir dizi özelliğe sahiptir. Atmega328, 0 (RX) ve 1 (TX) dijital pinlerinde bulunan UART TTL (5V) seri iletişimi sağlamaktadır. Arduino.cc tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir mikrodenetleyici kartıdır. Arduino Uno, diğer devrelere arayüzlenebilen dijital ve analog giriş/çıkış pinleri ile donatılmıştır.

ATmega328 işlemci: Atmega328p sistemi ile FLASH belleğe yaklaşık olarak 10000 defa yazma ya da okuma yapılabilmektedir. 131 adet tek çevrimde çalışan oldukça güçlü bir komut setine sahip olup 20 MHZ'e kadar da hızı desteklemektedir. Tamamı ile statik mikrodenetleyici olarak karşımıza çıkar. ATmega328, Atmel tarafından megaAVR ailesinde oluşturulan tek çipli bir mikro denetleyicidir. Değiştirilmiş bir Harvard mimarisi 8-bit RISC işlemci çekirdeğine sahiptir.

Arduino bellek: Projelere göre değişen Arduino UNO boyutları ile birlikte bellekler de değişebilir. Genel olarak 32 KB flash belleğe sahiptir ve 2 KB SRAM'i vardır. Statik Rasgele Erişim Belleği, taslağın çalışırken değişkenleri oluşturduğu ve değiştirdiği yerdir.

DHT sensör: DHT11, ortamdaki sıcaklığı ve nemi ölçmek amacıyla kullanılan bir sensördür. Ortam sıcaklığını çeşitli ısı birimlerinde (celcius, farhenayt, kelvin) elde etmemizi ve ortamdaki nemi ölçmek için kullanılmaktadır. Ortamdaki havayı ölçmek için bir kapasitif nem sensörü ve bir termistör kullanır ve veri pini üzerinde dijital bir sinyal çıkarır.

Buton: Buton Arduino'ya veri girişi yapılmasını sağlayan bir araçtır. Buton sayesinde Arduino üzerindeki dijital pinlerle veri girişi yapılabilir. Dijital pin ile 1 ve 0 değerleri gönderilebilir. Butonun soldaki iki bacağı kendi aralarında, sağdaki iki bacağı da kendi aralarında kısa devre halindedir. Butona basıldığı anda tüm bacaklar kısa devre durumuna geçer.

L298N motor sürücü: L298N DC Step Motor Sürücü 4.8V-46V arasındaki iki motoru sürmek için hazırlanmış bir motor sürücü kartıdır. İki kanallı bu motor sürücü kanal başına 2A akım vermektedir. Kart üzerinde L298N motor sürücü entegresi kullanılmıştır.

Buzzer: Buzzer, piezo etkisi ile ses çıkarmaya yarayan bip sesi çıkaran bir komponenttir. Buzzerlar genelde üzerinden geçen elektrik akımı ile tepkimeye girmesi sonucu kristalize bir ses çıkarmaktadırlar.

Led: LED (Light Emitting Diode) ışık yayan diyot anlamına gelmektedir. Arduino için kullanılan LED'ler 5V ile çalışır. LED'lerin anot ve katot olmak üzere iki adet bacağı vardır. Anot bacağı + kutbuna, katot bacağı ise – kutbuna denk gelir.

LCD ekran: LCD, Liquid Crystal Display yani Sıvı Kristal Ekran elektrikle kutuplanan sıvının ışığı tek fazlı geçirmesi ve önüne eklenen bir kutuplanma filtresi ile gözle görülebilmesi ilkesine dayanan bir görüntü teknolojisidir.

12C: I2C, Inter-integrated devre iletişim protokolü anlamına gelir. Kısa menzilli veri aktarım uygulamaları için sadece 2 kablo gerektiren seri iletişim protokolüdür. I2C tabanlı sensörler, LCD/OLED ekranlar ve iletişim modülleri için arayüz oluşturmak için projelerde kullanılan çok popüler bir iletişim protokolüdür.

DC motor: DC motorlar doğru akım enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelerdir. Motorun içinde yer alan sargılara elektrik akımı uygulandığında, yine motorun içerisinde bulunan sabit mıknatıslara zıt yönde oluşan manyetik kuvvetin etkisi ile hareket etmesi prensibine dayanmaktadır. Endüstriyel alanda olduğu kadar ev aletlerinde de kullanılan DC motorlar, aspiratörler, su pompaları ve fanlar gibi pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır.

4-YAZILIM:

Proje kodları ve açıklamaları:


```
#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define yesilled 11 //Yeşil led ataması
#define kirmiziled 12 //Kırmızı led ataması
#define motor1hiz 10 //Büyük motor hız pin girişi
#define motor1 8 //Büyük motorun (+) sı
#define motor2 9 //Büyük motorun (-) si
#define DHTPIN 13 //DHT pin giriş pini
#define DHTTYPE DHT11 //Kütüphaneden DHT 11 seçimi
DHT proje(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //LCD Ataması
int length = 1;
float t = proje.readTemperature(); //Sıcaklık tanımlaması
```

```
const byte buzzerPin = 7; //Buzzer ataması
const byte ledPin = 6; //Sarı led ataması
const byte interruptPin = 2; //Kesme buton ataması
volatile byte state = HIGH; //Açılma
volatile byte state1 = LOW; //Kapanma
void setup() {
 pinMode(yesilled, OUTPUT);
 pinMode(kirmiziled, OUTPUT);
 pinMode(motor1hiz, OUTPUT);
 pinMode(motor1, OUTPUT);
 pinMode(motor2, OUTPUT);
 lcd.begin();
 proje.begin();
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, RISING); //Gerilim Lojik-0' dan Lojik-1' e
void loop() {
 float t = proje.readTemperature();
 digitalWrite(buzzerPin, state);
 digitalWrite(ledPin, state);
 digitalWrite(motor1, state1);
 pinMode(motor1hiz, state1);
 if (10 <= t && t <= 20) { //Eğer sıcaklık 10 ile 20 arasındaysa
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sicaklik: "); //Sicaklik gösterilecek
  lcd.print(t);
  lcd.println(" *C ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.println("Fan hizi: %25"); // Fan durumunun bilgisi
  delay(500);
  digitalWrite(yesilled, HIGH); // Yeşil led yanacak
  digitalWrite(kirmiziled, LOW); //Kırmızı led kapalı durumda olacak
  analogWrite(motor1hiz, 40); //Motor hızı 2.5 voltaj gönderip 40 rp de dönecek
  digitalWrite(motor1, 1); //Motor sol yönde açık
  digitalWrite(motor2, 0); //Motor sağ dönme kapalı
 else if (20 <= t && t <= 25) { //Eğer sıcaklık 20 25 arasında olursa
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sicaklik: "); //Sicaklik gösterilecek
  lcd.print(t);
  lcd.println(" *C ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.println("Fan hizi: %50");
  delay(500);
  digitalWrite(yesilled, HIGH); // Yeşil led yanacak
  digitalWrite(kirmiziled, LOW); //Kırmızı led kapalı durumda olacak
  analogWrite(motor1hiz, 80); //Motor hızı 4,48 voltaj gönderip 85 rp de dönecek
  digitalWrite(motor1, 1); //Motor sol yönde açık
  digitalWrite(motor2, 0); //Motor sağ yönme kapalı
 }
```

```
else if (26 <= t && t <= 30) { //Eğer sıcaklık 26 30 arasında olursa
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sicaklik: "); //Sicaklik gösterilecek
  lcd.print(t);
  lcd.println(" *C ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.println("Fan hizi: %75");
  delay(500);
  digitalWrite(yesilled, HIGH); // Yeşil led yanacak
  digitalWrite(kirmiziled, LOW); //Kırmızı led kapalı durumda olacak
  analogWrite(motor1hiz , 150); //Motor hızı 7,5 voltaj gönderip 150 rp de dönecek
  digitalWrite(motor1, 1);
  digitalWrite(motor2, 0);
 else if (31 <= t && t <= 60) { //Eğer sıcaklık 31 60 arasında olursa
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sicaklik: "); //Sicaklik gösterilecek
  lcd.print(t);
  lcd.println(" *C ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.println("Fan hizi: %100");
  delay(500);
  digitalWrite(yesilled, LOW);
  digitalWrite(kirmiziled, HIGH);
  analogWrite(motor1hiz, 255); //Motor hızı 10,5 voltaj gönderip son hızda dönecek
  digitalWrite(motor1, 1);
  digitalWrite(motor2, 0);
 else { // yukarıdakiler gerçekleşmediği her durumda
  digitalWrite(kirmiziled, LOW); //Kırmızı led kapalı durumda olacak
  digitalWrite(yesilled, HIGH); // Yeşil led yanacak
  Serial.println(".... Kapalı.....");
  analogWrite(motor1hiz, 0); //Motor kapalı konumda ve 0 voltaj da
  digitalWrite(motor1, 0); //Motorun sağ yada sola hareketi kapalı
  digitalWrite(motor2, 0);
 }
void blink() { //Kesme algoritması ataması
 state = !state;
 state1 = !state1;
}
```

5-UYGULAMA SONUÇ VE YORUMLARI:

Planlamakta olduğumuz projeyi isterlere göre gerçekleştirdik ve başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Projemizin amacını gerçekleştirdik ve ortamın optimal sıcaklığı sağlanarak sistem tarafından uyarılar verildi ve kesme işlemi buton yardımıyla gerçekleştirildi. Projemizdeki devre bir kutu içine yerleştirildi. Sensörler, LCD ekran ve uyarıcı sistemler dışarıdan müdahale gerektirdiği için kutu dışına çıkarıldı. Aşağıda sistemimizin uygulama sonucundaki sistem iç ve dış son donanım ve tasarımına ait görseller belirtilmiştir.

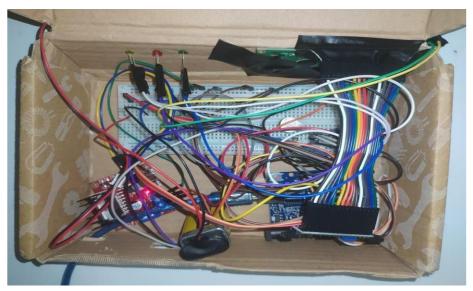

Şekil.5.1 Sistem iç donanımı



Şekil.5.2 Normal çalışma durumu



Şekil.5.3 Uyarım ve kesme durumu